

数字系统设计作业

学号： 519021910917 姓名： 费扬 日期： 2021.12.12

目录


- 第 1 题: 2
- 第 2 题: 3
- 第 3 题: 5
 - A) 5
 - B) 6
- 第 4 题: 9
- 第 5 题: 12
 - A) 12
 - B) 13
- 第 6 题: 15
- 第 7 题: 17
- 第 8 题: 19
- 第 9 题: 21
- 第 10 题: 24
- 第 11 题: 27
- 第 12 题: 29
- 第 13 题: 31
- 第 14 题: 34
- 第 15 题: 37
- 第 16 题: 41
 - A) 41
 - B) 44

第 1 题:

(1) 设计模块

```
(1) `timescale 10 ns / 1 ns
(2)
(3) module wavegen
(4)     ( );
(5)     reg out;
(6)     initial
(7)     begin
(8)         out = 1'b0;
(9)         #2 out = 1'b1;
(10)        #1 out = 1'b0;
(11)        #9 out = 1'b1;
(12)        #10 out = 1'b0;
(13)        #2 out = 1'b1;
(14)        #3 out = 1'b0;
(15)        #5 out = 1'b1;
(16)    end
(17)
(18)    initial
(19)    begin
(20)        $monitor($time, "out = %b", out);
(21)    end
(22) endmodule
(23)
```

(2) 测试波形图:

 

(3) 显示输出:

```
VSIM 11> run -all
#                                0out = 0
#                                2out = 1
#                                3out = 0
#                                12out = 1
#                                22out = 0
#                                24out = 1
#                                27out = 0
#                                32out = 1
```

第 2 题:

(1) 设计模块

```
(1)
(2) `timescale 10 ns / 1 ns
(3)
(4) module Encoder8x3(output reg [2:0] code, input [7:0] data);
(5)
(6) always @(data)
(7) begin
(8)     case(data)
(9)         8'b0000_0001: code = 0;
(10)        8'b0000_0010: code = 1;
(11)        8'b0000_0100: code = 2;
(12)        8'b0000_1000: code = 3;
(13)        8'b0001_0000: code = 4;
(14)        8'b0010_0000: code = 5;
(15)        8'b0100_0000: code = 6;
(16)        8'b1000_0000: code = 7;
(17)        default: code = 3'bxxx;
(18)    endcase
(19) end
(20) endmodule
(21)
```

(2) 测试模块


```
(1) `timescale 10 ns / 1 ns
(2) `include "t2.v"
(3)
(4) module tb_Encoder8x3();
(5)
(6) reg [7:0] data;
(7) wire [2:0] code;
(8)
(9) initial begin
(10)     data = 8'b0000_0001;
(11)     forever
(12)         #5 data = data << 1;
(13) end
(14)
(15) Encoder8x3 encoder8x3(code, data);
(16)
```

```

(17) initial
(18)     $monitor($time, "\tdata = %8b\tcode = %3b", data, code);
(19)
(20) endmodule
(21)

```

(3) 测试波形图:

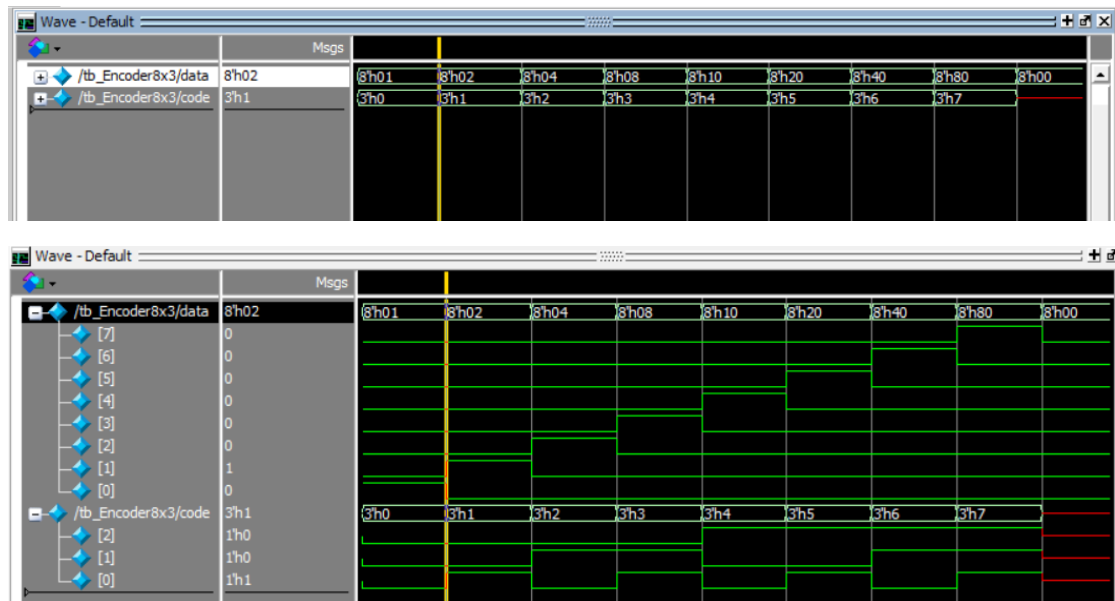

(4) 显示输出:

```

VSIM 21> run -all
#          0 data = 00000001 code = 000
#          5 data = 00000010 code = 001
#         10 data = 00000100 code = 010
#         15 data = 00001000 code = 011
#         20 data = 00010000 code = 100
#         25 data = 00100000 code = 101
#         30 data = 01000000 code = 110
#         35 data = 10000000 code = 111
#         40 data = 00000000 code = xxx

```

(5) 设计说明:

Default 情况下输出为 “code=xxx” 即 3’bx。

第 3 题:

A)

(1) 设计模块

```
(1)
(2) `timescale 10 ns / 1 ns
(3)
(4) module mux2x1(output dout, input sel, [1:0] din);
(5)
(6)   bufif0(dout, din[0], sel);
(7)   bufif1(dout, din[1], sel);
(8)
(9) endmodule
(10)
```

(2) 测试模块

```
(1) `timescale 10 ns / 1 ns
(2) `include "3a.v"
(3)
(4) module tb_mux2x1();
(5)
(6)   reg sel;
(7)   reg [1:0] din;
(8)   wire dout;
(9)
(10)  initial begin
(11)      {sel, din} = 3'b0;
(12)      forever
(13)          #5 {sel, din} = {sel, din} + 1;
(14)  end
(15)
(16)  mux2x1 mux(dout, sel, din);
(17)
(18)  initial
(19)      $monitor($time, "\tsel = %b\tdin = %2b\tdout = %b", sel, din,
(20)          dout);
(21) endmodule
(22)
```

(3) 测试波形图：如果很多，可以提供部分波形内容；



(4) 显示输出：如果需要显示输出来说明模块设计的正确性；

```
VSIM 9> run 1000
#           291040 sel = 0 din = 00 dout = 0
#           291045 sel = 0 din = 01 dout = 1
#           291050 sel = 0 din = 10 dout = 0
#           291055 sel = 0 din = 11 dout = 1
#           291060 sel = 1 din = 00 dout = 0
#           291065 sel = 1 din = 01 dout = 0
#           291070 sel = 1 din = 10 dout = 1
#           291075 sel = 1 din = 11 dout = 1
```

B)

(1) 设计模块

```
`timescale 10 ns / 1 ns
`include "3a.v"

module mux4x1(output dout, input [1:0] sel, [3:0] din);

wire doL, doH;
mux2x1 mux2x1_1(doL, sel[0], din[1:0]);
mux2x1 mux2x1_2(doH, sel[0], din[3:2]);
mux2x1 mux2x1_3(dout, sel[1], {doH, doL});

endmodule
```

(2) 测试模块

```
`timescale 10 ns / 1 ns
`include "3b.v"

module tb_mux4x1();
```

```

reg [1:0] sel;
reg [3:0] din;
wire dout;

initial begin
    {sel, din} = 6'b0;
    forever
        #5 {sel, din} = {sel, din} + 1;
end


mux4x1 mux(dout, sel, din);

initial
    $monitor($time, "\tsel = %2b\tdin = %4b\tdout = %b", sel, din, dout);

endmodule

```

(3) 测试波形图：如果很多，可以提供部分波形内容；

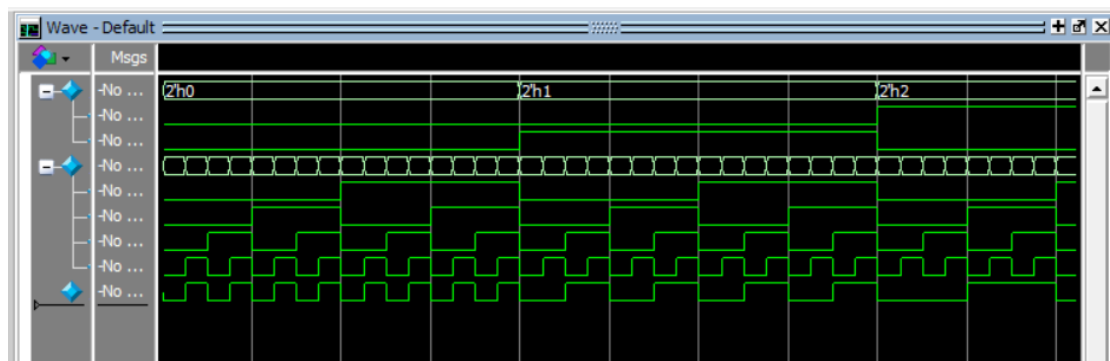

(4) 显示输出(可选)：如果需要显示输出来说明模块设计的正确性；

```

VSIM 34> run 3200
#           0 sel = 00 din = 0000 dout = 0
#           5 sel = 00 din = 0001 dout = 1
#          10 sel = 00 din = 0010 dout = 0
#          15 sel = 00 din = 0011 dout = 1
#          20 sel = 00 din = 0100 dout = 0
#          25 sel = 00 din = 0101 dout = 1
#          30 sel = 00 din = 0110 dout = 0
#          35 sel = 00 din = 0111 dout = 1
#          40 sel = 00 din = 1000 dout = 0
#          45 sel = 00 din = 1001 dout = 1
#          50 sel = 00 din = 1010 dout = 0
#          55 sel = 00 din = 1011 dout = 1
#          60 sel = 00 din = 1100 dout = 0
#          65 sel = 00 din = 1101 dout = 1
#          70 sel = 00 din = 1110 dout = 0
#          75 sel = 00 din = 1111 dout = 1
#          70 sel = 00 din = 1110 dout = 0
#          75 sel = 00 din = 1111 dout = 1
#          80 sel = 01 din = 0000 dout = 0
#          85 sel = 01 din = 0001 dout = 0
#          90 sel = 01 din = 0010 dout = 1
#          95 sel = 01 din = 0011 dout = 1
#         100 sel = 01 din = 0100 dout = 0
#         105 sel = 01 din = 0101 dout = 0
#         110 sel = 01 din = 0110 dout = 1
#         120 sel = 01 din = 1000 dout = 0
#         125 sel = 01 din = 1001 dout = 0
#         140 sel = 01 din = 1100 dout = 0
#         145 sel = 01 din = 1101 dout = 0
#         150 sel = 01 din = 1110 dout = 1
#         155 sel = 01 din = 1111 dout = 1
#         155 sel = 01 din = 1111 dout = 1
#         160 sel = 10 din = 0000 dout = 0
#         165 sel = 10 din = 0001 dout = 0
#         170 sel = 10 din = 0010 dout = 0
#         175 sel = 10 din = 0011 dout = 0
#         180 sel = 10 din = 0100 dout = 1
#         185 sel = 10 din = 0101 dout = 1
#         190 sel = 10 din = 0110 dout = 1
#         195 sel = 10 din = 0111 dout = 1
#         200 sel = 10 din = 1000 dout = 0
#         205 sel = 10 din = 1001 dout = 0
#         210 sel = 10 din = 1010 dout = 0
#         215 sel = 10 din = 1011 dout = 0
#         220 sel = 10 din = 1100 dout = 1
#         225 sel = 10 din = 1101 dout = 1
#         230 sel = 10 din = 1110 dout = 1
#         230 sel = 10 din = 1110 dout = 1
#         235 sel = 10 din = 1111 dout = 1
#         240 sel = 11 din = 0000 dout = 0
#         245 sel = 11 din = 0001 dout = 0
#         250 sel = 11 din = 0010 dout = 0
#         255 sel = 11 din = 0011 dout = 0
#         260 sel = 11 din = 0100 dout = 0
#         265 sel = 11 din = 0101 dout = 0
#         270 sel = 11 din = 0110 dout = 0
#         275 sel = 11 din = 0111 dout = 0
#         275 sel = 11 din = 0111 dout = 0
#         280 sel = 11 din = 1000 dout = 1
#         285 sel = 11 din = 1001 dout = 1
#         290 sel = 11 din = 1010 dout = 1
#         295 sel = 11 din = 1011 dout = 1
#         300 sel = 11 din = 1100 dout = 1
#         305 sel = 11 din = 1101 dout = 1
#         310 sel = 11 din = 1110 dout = 1
#         315 sel = 11 din = 1111 dout = 1

```

VSIM 35>

(5) 设计说明（可选）：如果有需要说明的部分。

将 a 中 mux2_1 组合，放置于同一个 project 内较为方便。

第 4 题:

(1) 设计模块

a. 结构方式:

```
`timescale 10ns / 1ns
module comb_str(Y,A,B,C,D);
    output Y;
    input A,B,C,D;

    wire ou1,ou2,ou3,ou4;
    not u1(ou1,D);
    not u2(ou2,ou3);
    or u3(ou3,A,D);
    and u4(ou4,B,C,ou1);
    and u5(Y,ou2,ou4);

endmodule
```

b. 数据流方式

```
`timescale 10 ns / 1 ns

module comb_dataflow(output Y, input A, B, C, D);

    assign Y = (~(A | D)) & (B & C & (~D));

endmodule
```

c. 行为方式:

```
`timescale 10 ns / 1 ns

module comb_behavior(output Y, input A, B, C, D);

    reg buffer;
    always @(*)
        buffer = ~(A | D) & (B & C & (~D));

    assign Y = buffer;

endmodule
```

```
endmodule
```

d. 用户自定义门原语:

```
`timescale 10 ns / 1 ns

primitive comb_prim(output Y, input A, B, C, D);

table
// D C B A : out ;
  0 0 0 0 : 0 ;
  0 0 0 1 : 0 ;
  0 0 1 0 : 0 ;
  0 0 1 1 : 0 ;
  0 1 0 0 : 0 ;
  0 1 0 1 : 0 ;
  0 1 1 0 : 1 ;
  0 1 1 1 : 0 ;
  1 0 0 0 : 0 ;
  1 0 0 1 : 0 ;
  1 0 1 0 : 0 ;
  1 0 1 1 : 0 ;
  1 1 0 0 : 0 ;
  1 1 0 1 : 0 ;
  1 1 1 0 : 0 ;
  1 1 1 1 : 0 ;
endtable

endprimitive
```

(2) 测试模块

```
`timescale 10ns / 1ns
`include "t4_structure.v"
`include "t4_dataflow.v"
`include "t4_behavior.v"
`include "t4_prim.v"
module testbench_comb;

reg A, B, C, D;
wire str,dataflow,behavior,prim;
comb_str a(str,A,B,C,D);
comb_dataflow b(dataflow,A,B,C,D);
comb_behavior c(behavior,A,B,C,D);
```

```

comb_prim d(prim,A,B,C,D);


initial fork
{A,B,C,D}=4'b0;
forever #1 A=~A;
forever #2 B=~B;
forever #4 C=~C;
forever #8 D=~D;

join

initial begin
    $monitor("At time = %0t, A=%1b, B=%1b, C=%1b,D=%1b, str=%1b,
dataflow=%1b, behavior=%1b, prim=%1b",$time,
A,B,C,D,str,dataflow,behavior,prim);
end
endmodule

```

(3) 测试波形图：如果很多，可以提供部分波形内容；

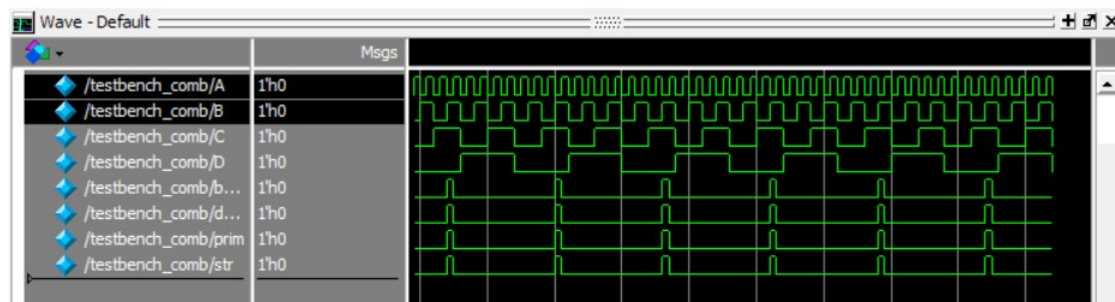

(4) 显示输出(可选): 如果需要显示输出来说明模块设计的正确性;

```

VSIM 39> run -all
# At time = 0, A=0, B=0, C=0,D=0, str=0, dataflow=0, behavior=0, prim=0
# At time = 10, A=1, B=0, C=0,D=0, str=0, dataflow=0, behavior=0, prim=0
# At time = 20, A=0, B=1, C=0,D=0, str=0, dataflow=0, behavior=0, prim=0
# At time = 30, A=1, B=1, C=0,D=0, str=0, dataflow=0, behavior=0, prim=0
# At time = 40, A=0, B=0, C=1,D=0, str=0, dataflow=0, behavior=0, prim=0
# At time = 50, A=1, B=0, C=1,D=0, str=0, dataflow=0, behavior=0, prim=0
# At time = 60, A=0, B=1, C=1,D=0, str=1, dataflow=1, behavior=1, prim=1
# At time = 70, A=1, B=1, C=1,D=0, str=0, dataflow=0, behavior=0, prim=0
# At time = 80, A=0, B=0, C=0,D=1, str=0, dataflow=0, behavior=0, prim=0
# At time = 90, A=1, B=0, C=0,D=1, str=0, dataflow=0, behavior=0, prim=0
# At time = 100, A=0, B=1, C=0,D=1, str=0, dataflow=0, behavior=0, prim=0
# At time = 110, A=1, B=1, C=0,D=1, str=0, dataflow=0, behavior=0, prim=0

```

(5) 设计说明 (可选): 如果有需要说明的部分。

Testbench 可以同时比较四种方式的结果，验证一致性。

第 5 题:

A)

(1) 设计模块

```
`timescale 10ns / 1ns
module comb_Y1(Y,A,B,C);
    output Y;
    input A,B,C;
    assign Y=(~A & ~B & C)|(~A & B & ~C)|(A & ~B & ~C)|(A & ~B & C);
endmodule
```

(2) 测试模块

```
`timescale 10 ns / 1 ns
`include "t5.v"

module tb_comb_Y1();

    reg A, B, C;
    wire Y;


    initial begin
        {A, B, C} = 3'b0;
        forever
            #5 {A, B, C} = {A, B, C} + 1;
    end

    comb_Y1 Y1(Y, A, B, C);

    initial
        $monitor($time, "\tABC = %3b\t%d\tY1 = %b", {A, B, C}, {A, B, C}, Y);

endmodule
```

(3) 测试波形图：如果很多，可以提供部分波形内容；

 

(4)显示输出(可选): 如果需要显示输出来说明模块设计的正确性;

```
VSIM 46> run 5000
#          0 ABC = 000 0 Y1 = 0
#          5 ABC = 001 1 Y1 = 1
#         10 ABC = 010 2 Y1 = 1
#         15 ABC = 011 3 Y1 = 0
#         20 ABC = 100 4 Y1 = 1
#         25 ABC = 101 5 Y1 = 1
#         30 ABC = 110 6 Y1 = 0
#         35 ABC = 111 7 Y1 = 0
```

B)

(1) 设计模块

```
`timescale 10 ns / 1 ns

module comb_Y2(output Y, input A, B, C, D);
assign Y = (~A & B & ~C & ~D) | (~A & B & ~C & D) | (~A & B & C & ~D) | (~A & B
& C & D) | (A & ~B & C & D) | (A & B & ~C & ~D) | (A & B & ~C & D);

endmodule
```

(2) 测试模块

```
`timescale 10 ns / 1 ns
`include "t5b.v"

module tb_comb_Y2();
reg A, B, C, D;
wire Y;

initial begin
```

```

{A, B, C, D} = 4'b0;
forever
    #5 {A, B, C, D} = {A, B, C, D} + 1;
end


comb_Y2 Y2(Y, A, B, C, D);

initial
    $monitor(
        $time, "\tABCD = %4b\t%d\tY2 = %b",
        {A, B, C, D}, {A, B, C, D}, Y
    );

endmodule

```

(3) 测试波形图：如果很多，可以提供部分波形内容；

 

(4) 显示输出(可选)：如果需要显示输出来说明模块设计的正确性；

```

VSIM 56> run 1600
#          0 ABCD = 0000  0 Y2 = 0
#          5 ABCD = 0001  1 Y2 = 0
#         10 ABCD = 0010  2 Y2 = 0
#         15 ABCD = 0011  3 Y2 = 0
#         20 ABCD = 0100  4 Y2 = 1
#         25 ABCD = 0101  5 Y2 = 1
#         30 ABCD = 0110  6 Y2 = 1
#         35 ABCD = 0111  7 Y2 = 1
#         40 ABCD = 1000  8 Y2 = 0
#         45 ABCD = 1001  9 Y2 = 0
#         50 ABCD = 1010 10 Y2 = 0
#         55 ABCD = 1011 11 Y2 = 1
#         60 ABCD = 1100 12 Y2 = 1
#         65 ABCD = 1101 13 Y2 = 1
#         70 ABCD = 1110 14 Y2 = 0
#         75 ABCD = 1111 15 Y2 = 0

```

(5) 设计说明（可选）：如果有需要说明的部分。

需要用到数字电路的一些知识，布尔表达式等。

第 6 题:

(1) 设计模块

```
`timescale 10ns / 1ns
module ones_count(output [3:0] count,input [7:0] dat_in);

    assign count = dat_in[0] + dat_in[1] + dat_in[2] + dat_in[3] + dat_in[4]
+ dat_in[5] + dat_in[6] + dat_in[7];

endmodule
```

(2) 测试模块

```
`timescale 10 ns / 1 ns
`include "t6.v"

module tb_ones_count();

    reg [7:0] data;
    wire [3:0] count;
    reg [7:0] mask;


    initial begin
        data = 8'b0;
        mask = 8'b1;
        forever begin
            #5 data = data | mask;
            mask = mask << 1;
        end
    end

    ones_count oc(count, data);

    initial
        $monitor($time, "\tdata = %8b\tcount = %4b\t%d", data, count, count);

endmodule
```

(3) 测试波形图：如果很多，可以提供部分波形内容；

 

(4) 显示输出(可选)：如果需要显示输出来说明模块设计的正确性；

```
VSIM 3> run 1280
#           0 data = 00000000 count = 0000 0
#           5 data = 00000001 count = 0001 1
#          10 data = 00000011 count = 0010 2
#          15 data = 00000111 count = 0011 3
#          20 data = 00001111 count = 0100 4
#          25 data = 00011111 count = 0101 5
#          30 data = 00111111 count = 0110 6
#          35 data = 01111111 count = 0111 7
#          40 data = 11111111 count = 1000 8
```

(5) 设计说明（可选）：如果有需要说明的部分。

这里测试了数字中有 1~8 个 1 的数字，不需要测试从 8'b0~8'b1 的所有数字。

第 7 题:

(1) 设计模块

```
`timescale 10ns / 1ns
module dec_counter(output reg [4:0] count, input clk, reset);

    always@(posedge clk) begin
        if (reset)
            count <= 4'b0;
        else begin
            if(count == 9)
                count <= 0;
            else
                count <= count+1;
        end
    end
end
endmodule
```

(2) 测试模块

```
`timescale 10ns / 1ns
`include "t7.v"

module tb_dec_counter();

    reg clk;
    reg rst;
    wire [3:0] count;

    initial begin
        clk = 1'b0;
        forever
            #3 clk = ~clk;
    end

    initial begin
        rst = 1'b1;
        #5 rst = 1'b0;
        forever
            begin
                #35 rst = 1'b1;
                #3 rst = 1'b0;
            end
    end

end
```

```

end


dec_counter counter(count, clk, rst);

initial
    $monitor($time, "\tcount = %4b\t%d", count, count);

endmodule

```

(3) 测试波形图：如果很多，可以提供部分波形内容；

 

(4) 显示输出(可选)：如果需要显示输出来说明模块设计的正确性；

```

VSIM 3> Run 5000
#           0 count = xxxx x
#           3 count = 0000 0
#           9 count = 0001 1
#          15 count = 0010 2
#          21 count = 0011 3
#          27 count = 0100 4
#          33 count = 0101 5
#          39 count = 0110 6
#          45 count = 0111 7
#          51 count = 1000 8
#          57 count = 1001 9
#          63 count = 0000 0
#          69 count = 0001 1
#          75 count = 0010 2
#          81 count = 0011 3
#          87 count = 0100 4
#          93 count = 0101 5
#          99 count = 0110 6

```

(5) 设计说明（可选）：如果有需要说明的部分。

同步复位与异步复位的区别主要看是否有时钟信号参与。异步复位不需要时钟参与，一旦信号有效立即执行复位操作；同步信号需要时钟参与，只有有效的时钟信号出现，复位信号才有效。

第 8 题:

(1) 设计模块

```
`timescale 10ns / 1ns
module comb_str(output y,input sel, A, B, C, D);

wire in0, in1, y0, y1, sel_bar;
nand nand0(in0,A,B);
nand nand1(in1,C,D);

not notsel(sel_bar,sel);
and and0(y0,sel_bar,in0);
and and1(y1,sel,in1);
or result(y,y0,y1);

endmodule
```

(2) 测试模块

```
`timescale 10 ns / 1 ns
`include "t8.v"

module tb_comb_str();

reg sel, A, B, C, D;
wire Y;

initial begin
    {sel, A, B, C, D} = 5'b0;
    forever
        #10 {sel, A, B, C, D} = {sel, A, B, C, D} + 1;
end

comb_str comb(Y, sel, A, B, C, D);

initial
    $monitor(
        $time, "\tsel = %b\tAB = %2b\tCD = %2b\tY = %b",
        sel, {A, B}, {C, D}, Y
    );

endmodule
```

(3) 测试波形图：如果很多，可以提供部分波形内容；



(4) 显示输出(可选)：如果需要显示输出来说明模块设计的正确性；

```
Transcript
#
#           0 sel = 0 AB = 00 CD = 00 Y = x
#           3 sel = 0 AB = 00 CD = 00 Y = 1
#          10 sel = 0 AB = 00 CD = 01 Y = 1
#          20 sel = 0 AB = 00 CD = 10 Y = 1
#          30 sel = 0 AB = 00 CD = 11 Y = 1
#          40 sel = 0 AB = 01 CD = 00 Y = 1
#          50 sel = 0 AB = 01 CD = 01 Y = 1
#          60 sel = 0 AB = 01 CD = 10 Y = 1
#          70 sel = 0 AB = 01 CD = 11 Y = 1
#          80 sel = 0 AB = 10 CD = 00 Y = 1
#          90 sel = 0 AB = 10 CD = 01 Y = 1
#         100 sel = 0 AB = 10 CD = 10 Y = 1
#         110 sel = 0 AB = 10 CD = 11 Y = 1
#         120 sel = 0 AB = 11 CD = 00 Y = 1
#         123 sel = 0 AB = 11 CD = 00 Y = 0
#         130 sel = 0 AB = 11 CD = 01 Y = 0
#         140 sel = 0 AB = 11 CD = 10 Y = 0
#         150 sel = 0 AB = 11 CD = 11 Y = 0
```

```
Transcript
#
#          160 sel = 1 AB = 00 CD = 00 Y = 1
#          170 sel = 1 AB = 00 CD = 01 Y = 1
#          180 sel = 1 AB = 00 CD = 10 Y = 1
#          190 sel = 1 AB = 00 CD = 11 Y = 0
#          200 sel = 1 AB = 01 CD = 00 Y = 1
#          210 sel = 1 AB = 01 CD = 01 Y = 1
#          220 sel = 1 AB = 01 CD = 10 Y = 1
#          230 sel = 1 AB = 01 CD = 11 Y = 0
#          240 sel = 1 AB = 10 CD = 00 Y = 1
#          250 sel = 1 AB = 10 CD = 01 Y = 1
#          260 sel = 1 AB = 10 CD = 10 Y = 1
#          270 sel = 1 AB = 10 CD = 11 Y = 0
#          280 sel = 1 AB = 11 CD = 00 Y = 1
#          290 sel = 1 AB = 11 CD = 01 Y = 1
#          300 sel = 1 AB = 11 CD = 10 Y = 1
#          310 sel = 1 AB = 11 CD = 11 Y = 0
```

第 9 题:

(1) 设计模块

```
`timescale 10 ns / 1 ns

module LFSR(
    output reg [1:26] q,      // 26 bit data output.
    input clk,               // Clock input.
    input rst_n,             // Synchronous reset input.
    input load,              // Synchronous load input.
    input [1:26] din         // 26 bit parallel data input.
);

always @(posedge clk) begin
    if (!rst_n)
        q <= 26'b0;
    else begin
        if(load)
            q <= (|din) ? din : 26'b1;
        else begin
            if (q == 26'b0)
                q <= 26'b1;
            else begin
                q[10:26] <= q[9:25];
                q[9] <= q[8]^q[26]; // X9 <-- X8^X26
                q[8] <= q[7]^q[26]; // 8      7 26
                q[3:7] <= q[2:6];
                q[2] <= q[1]^q[26]; // 2      1 26
                q[1] <= q[26]; //      1      0 26
            end
        end
    end
end

endmodule
```

(2) 测试模块

```
`timescale 10 ns / 1 ns
`include "t9.v"

module tb_LFSR();
```

```

wire [1:26] q; // 26 bit data output.
reg clk;      // Clock input.
reg rst_n;    // Synchronous reset input.
reg load;     // Synchronous load input.
reg [1:26] din; // 26 bit parallel data input.

initial begin
    clk = 1'b0;
    forever
        #5 clk = ~clk;
end

initial begin
    rst_n = 1'b0;
    #6 rst_n = 1'b1;
end

initial begin
    din = 26'b101_1001_0101_1010_1101_0110_01;
    load = 1'b1;
    #22 load = 1'b0;
end


LFSR lsfr(q, clk, rst_n, load, din);

initial
    $monitor($time, "\tq = %26b", q);

endmodule

```

(3) 测试波形图：如果很多，可以提供部分波形内容；

 

(4) 显示输出：如果需要显示输出来说明模块设计的正确性；

```


# 0 q = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# 5 q = 000000000000000000000000000000
# 15 q = 11011001010110101101011001
# 25 q = 10101101001011010110101100
# 35 q = 01010110100101101011010110
# 45 q = 00101011010010110101101011
# 55 q = 11010100001001011010110101
# 65 q = 10101011100100101101011010
# 75 q = 01010101110010010110101101
# 85 q = 11101011011001001011010110
# 95 q = 01110101101100100101101011
# 105 q = 11111011010110010010110101
# 115 q = 10111100001011001001011010
# 125 q = 01011110000101100100101101
# 135 q = 11101110100010110010010110
# 145 q = 01110111010001011001001011
# 155 q = 11111010001000101100100101
# 165 q = 10111100100100010110010010
# 175 q = 01011110010010001011001001

```

(5) 设计说明 (可选): 如果有需要说明的部分。

LFSR 用于产生可重复的伪随机序列 **PRBS**, 该电路有 **n** 级触发器和一些异或门组成。

如下图所示:

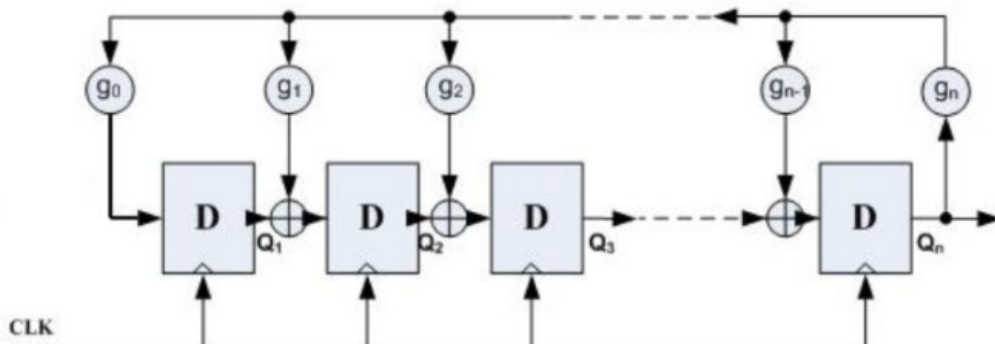

第 10 题:

(1) 设计模块

```
`timescale 10 ns / 1 ns

module filter(output reg sig_out, input clock, reset, sig_in);

    reg [0:3] q;
    wire j, k;

    assign j = &q[1:3];
    assign k = &(~q[1:3]);

    always @(posedge clock)
    begin
        if (!reset)
            q <= 4'b0;
        else begin
            q[0] <= sig_in;
            q[1] <= q[0];
            q[2] <= q[1];
            q[3] <= q[2];
        end
    end

    always @(posedge clock)
    begin
        if (!reset) begin
            sig_out <= 1'b0;
        end else begin
            case ({j, k})
                2'b00: sig_out <= sig_out;
                2'b01: sig_out <= 1'b0;
                2'b10: sig_out <= 1'b1;
                default: sig_out <= 2'bxx;
            endcase
        end
    end
end

endmodule
```


(2) 测试模块

```
`timescale 10 ns / 1 ns
`include "t10.v"

module tb_filter();

wire sig_out;
reg clock, reset, sig_in;
reg [15:0] data;

initial begin
    clock = 1'b0;
    forever
        #5 clock = ~clock;
end


initial begin
    reset = 1'b1;
    #1 reset = 1'b0;
    #5 reset = 1'b1;
end

initial begin
    data = 16'b0001_1101_0111_1101;
    sig_in = 1'b0;
    #2 sig_in = 1'b1;
    forever
        #10 {data, sig_in} = {sig_in, data};
end

filter
ftr(.sig_out(sig_out), .clock(clock), .reset(rset), .sig_in(sig_in));

initial
begin
    $monitor("%tns,", $time, "sig_in=%b, reset=%b, sig_out=%b", sig_in, reset, sig_out);
end
endmodule
```

(3) 测试波形图：如果很多，可以提供部分波形内容；

 

(4)显示输出(可选): 如果需要显示输出来说明模块设计的正确性;

```
VSIM 44> run 5000
#           0ns,sig_in=0,reset=1,sig_out=x
#           10ns,sig_in=0,reset=0,sig_out=x
#           20ns,sig_in=1,reset=0,sig_out=x
#           60ns,sig_in=1,reset=1,sig_out=x
#          220ns,sig_in=0,reset=1,sig_out=x
#          320ns,sig_in=1,reset=1,sig_out=x
#          750ns,sig_in=1,reset=1,sig_out=1
#          820ns,sig_in=0,reset=1,sig_out=1
#          920ns,sig_in=1,reset=1,sig_out=1
#         1020ns,sig_in=0,reset=1,sig_out=1
#         1120ns,sig_in=1,reset=1,sig_out=1
#         1420ns,sig_in=0,reset=1,sig_out=1
#         1720ns,sig_in=1,reset=1,sig_out=1
#         1850ns,sig_in=1,reset=1,sig_out=0
#         1920ns,sig_in=0,reset=1,sig_out=0
```

(5) 设计说明 (可选): 如果有需要说明的部分。

本题用到了 D 触发器和 JK 触发器, 一些内容如下:

JK触发器运算						D	CLK	Q	QN
J	K	动作	Q	Q _{next}	动作	0	时钟上升沿	0	1
0	0	保持	X	X	不变	1	时钟上升沿	1	0
0	1	重置	X	0	重置	x	0	last Q	last QN
1	0	设置	X	1	设置	x	1	last Q	last QN [1]
1	1	反转	1(0)	0(1)	反转				

第 11 题:

(1) 设计模块

```
`timescale 10 ns / 1 ns

module counter8b_updown(output reg [7:0] count, input clk, reset, dir);

always @(posedge clk or negedge reset)
begin
    if(reset)
        count <= 4'b0;
    else if (dir)
        count <= count + 1;
    else
        count <= count - 1;
    end
endmodule
```

(2) 测试模块

```
`timescale 10 ns / 1 ns
`include "t11.v"

module tb_counter8b_updown();

reg clk;
reg rst;
reg dir;
wire [7:0] count;

counter8b_updown
counter(.count(count), .clk(clk), .reset(rst), .dir(dir));

initial
begin
    clk = 1'b0;
    forever
        #2 clk = ~clk;
end

initial
begin
    rst = 1;
end
```

```

#10 rst = 0;
end


initial
begin
    dir = 1'b0;
    #30 dir = 1;
    #70 dir = 0;
    #30 dir = 1;
    #50 dir = 0;
    #20 dir = 1;
    #50 $stop;
end

initial
    $monitor($time, "\tcount = %8b\t%d", count, count);

endmodule

```

(3) 测试波形图：如果很多，可以提供部分波形内容；

 

(4) 显示输出(可选)：如果需要显示输出来说明模块设计的正确性；

```

VSIM 48> run 5000
#          0 count = xxxxxxxx  x
#          2 count = 00000000  0
#         10 count = 11111111 255
#         14 count = 11111110 254
#         18 count = 11111101 253
#         22 count = 11111100 252
#         26 count = 11111011 251
#         30 count = 11111100 252
#         34 count = 11111101 253
#         38 count = 11111110 254
#         42 count = 11111111 255
#         46 count = 00000000  0
#         50 count = 00000001  1
#         54 count = 00000010  2
#         58 count = 00000011  3
#         62 count = 00000100  4
#         66 count = 00000101  5

```

第 12 题:

(1) 设计模块

```
`timescale 10ns / 1ns

`define OP_and      3'b000
`define OP_substract 3'b001
`define OP_substract_a 3'b010
`define OP_or_ab    3'b011
`define OP_and_ab   3'b100
`define OP_not_ab   3'b101
`define OP_exor     3'b110
`define OP_exnor    3'b111

module ALU(output reg c_out, output reg [7:0] sum, input [2:0] oper, input
[7:0] a, input [7:0] b, input c_in);
    always @(*)
    begin
        case(oper)
            `OP_and      : {c_out, sum} = a + b + c_in;
            `OP_substract : {c_out, sum} = a + ~b + c_in;
            `OP_substract_a : {c_out, sum} = b + ~a + ~c_in;
            `OP_or_ab     : {c_out, sum} = {1'b0, a | b};
            `OP_and_ab    : {c_out, sum} = {1'b0, a & b};
            `OP_not_ab    : {c_out, sum} = {1'b0, (~a) | b};
            `OP_exor      : {c_out, sum} = {1'b0, a ^ b};
            `OP_exnor     : {c_out, sum} = {1'b0, a ~^ b};
            default: {c_out, sum} = 9'bx;
        endcase
    end
endmodule
```

(2) 测试模块

```
`timescale 10 ns / 1 ns
`include "t12.v"

module tb_ALU();
    wire c_out;
    wire [7:0] sum;
    reg [2:0] oper;
    reg [7:0] a;
    reg [7:0] b;
```


```

reg c_in;
initial begin
    a = 8'b1101_0010;
    b = 8'b1011_0110;
    {c_in, oper} = 4'b0;
    forever
        #5 {c_in, oper} = {c_in, oper} + 1;
end

ALU alu(.c_out(c_out), .sum(sum), .oper(oper), .a(a), .b(b), .c_in(c_in));
initial
    $monitor(
        $time, "\t%b\t%8b(%d)\t%d\t%8b(%d)\t%b\t%8b(%d)",
        c_in, a, a, oper, b, b, c_out, sum, sum
    );
endmodule

```

(3) 测试波形图：如果很多，可以提供部分波形内容；

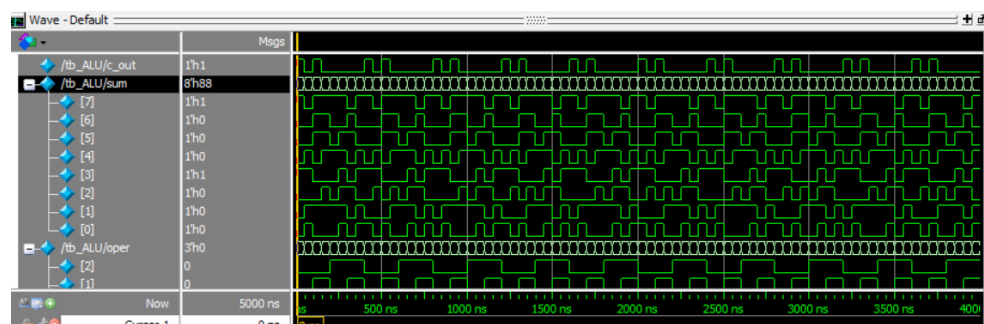

(4) 显示输出(可选)：如果需要显示输出来说明模块设计的正确性；

```

transcript
VSIM 3> run 5000
#           0 0 11010010(210) 0 10110110(182) 1 10001000(136)
#           5 0 11010010(210) 1 10110110(182) 0 00011011( 27)
#          10 0 11010010(210) 2 10110110(182) 1 11100010(226)
#          15 0 11010010(210) 3 10110110(182) 0 11110110(246)
#          20 0 11010010(210) 4 10110110(182) 0 10010010(146)
#          25 0 11010010(210) 5 10110110(182) 0 10111111(191)
#          30 0 11010010(210) 6 10110110(182) 0 01100100(100)
#          35 0 11010010(210) 7 10110110(182) 0 10011011(155)
#          40 1 11010010(210) 0 10110110(182) 1 10001001(137)
#          45 1 11010010(210) 1 10110110(182) 0 00011100( 28)
#          50 1 11010010(210) 2 10110110(182) 1 11100001(225)
#          55 1 11010010(210) 3 10110110(182) 0 11110110(246)
#          60 1 11010010(210) 4 10110110(182) 0 10010010(146)
#          65 1 11010010(210) 5 10110110(182) 0 10111111(191)
#          70 1 11010010(210) 6 10110110(182) 0 01100100(100)
#          75 1 11010010(210) 7 10110110(182) 0 10011011(155)
#          80 0 11010010(210) 0 10110110(182) 1 10001000(136)
#          85 0 11010010(210) 1 10110110(182) 0 00011011( 27)

```

(5) 设计说明(可选)：如果有需要说明的部分。

Oper 值按照表格顺序设计。

第 13 题:

(1) 设计模块

```
`timescale 10 ns / 1 ns

module shift_counter(
    output [7:0] count,
    input clk, reset
);

reg [4:0] state_cnter;

always @(posedge clk or posedge reset) begin
    if (reset)
        state_cnter = 5'b0;
    else if (state_cnter == 5'b10001)
        state_cnter <= 5'b00000;
    else
        state_cnter <= state_cnter + 1;
end

function [7:0] state_decoder(input [4:0] state);
    case (state)
        5'b00000: state_decoder = 8'b00000001;
        5'b00001: state_decoder = 8'b00000001;
        5'b00010: state_decoder = 8'b00000001;
        5'b00011: state_decoder = 8'b00000001;
        5'b00100: state_decoder = 8'b00000010;
        5'b00101: state_decoder = 8'b00000100;
        5'b00110: state_decoder = 8'b00001000;
        5'b00111: state_decoder = 8'b00010000;
        5'b01000: state_decoder = 8'b00100000;
        5'b01001: state_decoder = 8'b01000000;
        5'b01010: state_decoder = 8'b10000000;
        5'b01011: state_decoder = 8'b01000000;
        5'b01100: state_decoder = 8'b00100000;
        5'b01101: state_decoder = 8'b00010000;
        5'b01110: state_decoder = 8'b00001000;
        5'b01111: state_decoder = 8'b00000100;
        5'b10000: state_decoder = 8'b00000010;
        5'b10001: state_decoder = 8'b00000001;
        default: state_decoder = 8'bxxxxxxxx;
    endcase
endfunction
```

```

        endcase
    endfunction

    assign count = state_decoder(state_cnter);

endmodule

```

(2) 测试模块

```

`timescale 10 ns / 1 ns
`include "t13.v"

module tb_shift_counter();

    reg clk;
    reg rst;
    wire [7:0] count;

    initial begin
        clk = 1'b0;
        forever
            #3 clk = ~clk;
    end

    initial begin
        rst = 1'b1;
        #5 rst = 1'b0;
        #35 rst = 1'b1;
        #6 rst = 1'b0;
    end


    shift_counter counter(.count(count), .clk(clk), .reset(rst));

    initial
        $monitor($time, "\tcount = %8b", count);

endmodule

```

(3) 测试波形图：如果很多，可以提供部分波形内容；

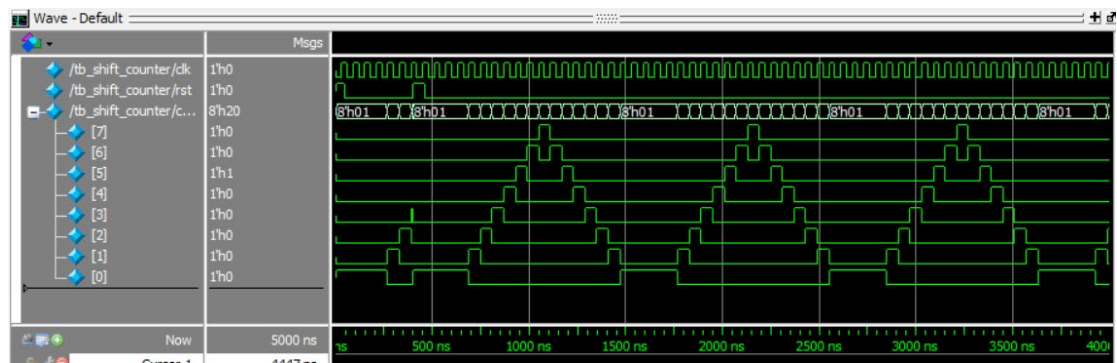

(4)显示输出(可选): 如果需要显示输出来说明模块设计的正确性;

```
VSIM 7> run 5000
#          0 count = 00000001
#          27 count = 00000010
#          33 count = 00000100
#          39 count = 00001000
#          40 count = 00000001
#          69 count = 00000010
#          75 count = 00000100
#          81 count = 00001000
#          87 count = 00010000
#          93 count = 00100000
#          99 count = 01000000
#         105 count = 10000000
#         111 count = 01000000
#         117 count = 00100000
#         123 count = 00010000
#         129 count = 00001000
#         135 count = 00000100
#         141 count = 00000010
```

第 14 题:

(1) 设计模块

```
`timescale 10 ns / 1 ns

module sram(
    output [7:0] dout,
    input [7:0] din,
    input [7:0] addr,
    input wr,
    input rd,
    input cs
);

reg [7:0] ram[0:255];
reg [7:0] data;

assign dout = (cs && !rd) ? data : 8'bz;

always @(posedge wr) begin
    if (cs && wr && rd) begin
        ram[addr] <= din;
    end
end

always @(negedge rd) begin
    if (cs && !rd) begin
        data <= ram[addr];
    end
end

endmodule
```

(2) 测试模块

```
`timescale 10 ns / 1 ns
`include "t14.v"

module tb_sram();

wire [7:0] dout;
reg [7:0] din;
reg [7:0] addr;
```

```

reg wr;
reg rd;
reg cs;

initial begin
    addr = 8'b1100_1010;
end

initial begin
    cs = 1'b1;
    #3 din = 8'b1011_0101;
    #10 din = 8'bxxxx_xxxx;
end

initial begin
    wr = 1'b0;
    #5 wr = 1'b1;
    #5 wr = 1'b0;
end

initial begin
    rd = 1'b1;
    #15 rd = 1'b0;
    #5 rd = 1'b1;
end


sram sr(.dout(dout), .din(din), .addr(addr), .wr(wr), .rd(rd), .cs(cs));

initial
    $monitor($time, "\taddr = %d, wr = %b,cs = %b,rd = %b, din = %8b, dout
= %8b", addr, wr,cs, rd, din, dout);

endmodule

```

(3) 测试波形图：如果很多，可以提供部分波形内容；

 

(4)显示输出(可选):如果需要显示输出来说明模块设计的正确性;

```
VSIM 21> run -all
#          0 addr = 202, wr = 0,cs = 1,rd = 1, din = xxxxxxxx, dout = zzzzzzzzz
#          3 addr = 202, wr = 0,cs = 1,rd = 1, din = 10110101, dout = zzzzzzzzz
#          5 addr = 202, wr = 1,cs = 1,rd = 1, din = 10110101, dout = zzzzzzzzz
#         10 addr = 202, wr = 0,cs = 1,rd = 1, din = 10110101, dout = zzzzzzzzz
#         13 addr = 202, wr = 0,cs = 1,rd = 1, din = xxxxxxxx, dout = zzzzzzzzz
#         15 addr = 202, wr = 0,cs = 1,rd = 0, din = xxxxxxxx, dout = 10110101
#         20 addr = 202, wr = 0,cs = 1,rd = 1, din = xxxxxxxx, dout = zzzzzzzzz
```

(5) 设计说明 (可选): 如果有需要说明的部分。

这里 cs 都设置为 1。

第 15 题:

(1) 设计模块

```
`timescale 10 ns / 1 ns

module seq_detect(
    output flag,
    input din,
    input clk,
    input rst_n
);

    reg [8:0] current_state;
    reg [8:0] next_state;

    parameter idle = 9'b000000001;
    parameter S1 = 9'b000000010;
    parameter S3 = 9'b000000100;
    parameter S5 = 9'b000001000;
    parameter S7 = 9'b000010000;
    parameter S0 = 9'b000100000;
    parameter S2 = 9'b001000000;
    parameter S4 = 9'b010000000;
    parameter S6 = 9'b100000000;

    always@(posedge clk or negedge rst_n)
    begin
        if(~rst_n)
            current_state <= idle;
        else
            current_state <= next_state;
    end

    always @(*)
    begin
        case (current_state)
            idle: next_state = din ? S1 : S0;
            S1: next_state = din ? S3 : S0;
            S3: next_state = din ? S3 : S5;
            S5: next_state = din ? S7 : S0;
            S7: next_state = din ? S4 : S0;
            S0: next_state = din ? S2 : S0;
```

```

        S2: next_state = din ? S4 : S0;
        S4: next_state = din ? S3 : S6;
        S6: next_state = din ? S7 : S0;
        default: next_state = idle;
    endcase
end

assign flag = ((current_state == S7)|(current_state == S6)) ? 1'b1 : 1'b0;

endmodule

```

(2) 测试模块

```

`timescale 10 ns / 1 ns
`include "t15.v"

module tb_seq_detect();

wire flag;
reg clk;
reg rst_n;
integer i;
reg [31:0] buffer = 32'b0110_1101_1011_0100_1011_0010_0101_0101;
reg din;

initial begin
    clk = 1'b0;
    forever
        #5 clk = ~clk;
end

initial begin
    rst_n = 1'b1;
    #2 rst_n = 1'b0;
    #10 rst_n = 1'b1;
end

initial
begin
    din=0;
    #8 for(i=0;i<31;i=i+1)
    begin
        #4 din = buffer[31];
        buffer = buffer << 1;
    end
end

```

```

end


seq_detect dectect(.flag(flag), .din(din), .clk(clk), .rst_n(rst_n));

initial
$monitor($time, "\tclk= %b, rst_n = %b, din = %b, flag = %b",clk, rst_n,
buffer, flag);
//$monitor($time, "\taddr = %d, wr = %b, rd = %b, din = %8b, dout = %8b",
addr, wr, rd, din, dout);

endmodule

```

(3) 测试波形图：如果很多，可以提供部分波形内容；

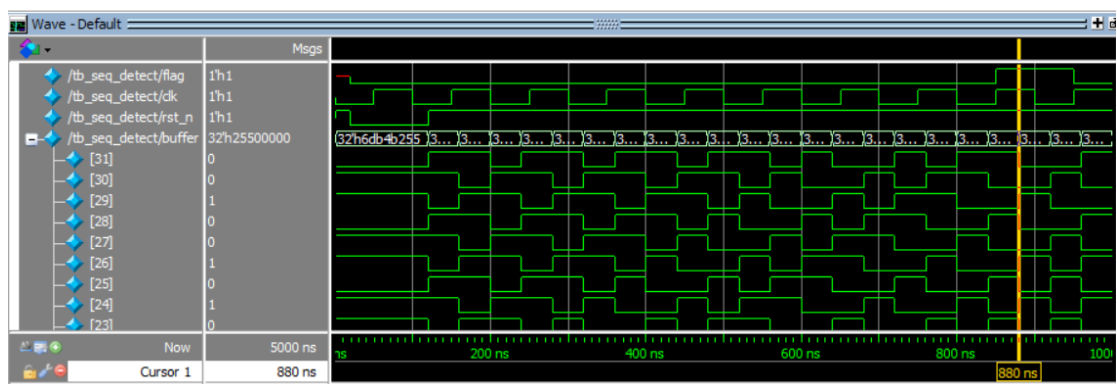


(4)显示输出(可选): 如果需要显示输出来说明模块设计的正确性;


```

70 clk= 0, rst_n = 1, flag = 0
75 clk= 1, rst_n = 1, flag = 0
80 clk= 0, rst_n = 1, flag = 0
85 clk= 1, rst_n = 1, flag = 1
90 clk= 0, rst_n = 1, flag = 1
95 clk= 1, rst_n = 1, flag = 0
100 clk= 0, rst_n = 1, flag = 0
105 clk= 1, rst_n = 1, flag = 0
110 clk= 0, rst_n = 1, flag = 0
115 clk= 1, rst_n = 1, flag = 0
120 clk= 0, rst_n = 1, flag = 0
125 clk= 1, rst_n = 1, flag = 0

```

(5) 设计说明 (可选): 如果有需要说明的部分。

 

 

本题需要画出状态转移图如上。

参考: https://blog.csdn.net/weixin_43727437/article/details/104654195

第 16 题:

A)

Mealy:

(1) 设计模块

```
`timescale 10ns/1ns

module mealy(output reg flag, input din, clk, rst);
    reg[2:0] current;
    reg[2:0] next;

    parameter A=0;
    parameter B=1;
    parameter C=2;
    parameter D=3;
    parameter E=4;
    parameter F=5;
    parameter G=6;
    parameter H=7;

    always @(posedge clk or posedge rst)
    begin
        if(rst)
            current<=A;
        else
            current<=next;
    end

    always @(*)
    begin
        case (current)
            A: next = din ? A : B;
            B: next = din ? C : B;
            C: next = din ? A : D;
            D: next = din ? E : B;
            E: next = din ? A : F;
            F: next = din ? G : B;
            G: next = din ? A : H;
            H: next = din ? G : B;
            default : next = A;
        endcase
    end
endmodule
```

```

endcase
end

always @(posedge clk or posedge rst)
begin
    if(rst)
        flag <=0;
    else if(current == H && din==1)
        flag<=1;
    else
        flag<=0;
end

endmodule

```

(2) 测试模块

```

`timescale 10ns / 1ns
`include "t16_mealy.v"
//`include "t16_moore.v"

module top();
    wire flag;
    reg din,clk,rst;
    reg [11:0] data;

    //moore mymoore(.flag(flag), .din(din), .clk(clk), .rst(rst));
    mealy mymealy(.flag(flag), .din(din), .clk(clk), .rst(rst));

    initial
    begin
        clk = 0;
        rst = 0;
        forever
            #5 clk = ~clk;
    end

    initial
    begin
        data = 12'b101010101010;
        din = 0;
        repeat(12)
        begin
            #10 din = data & 1;

```


```

    data = data >> 1;
end
#10 $stop;
end

initial
begin
$monitor($time, "din=%b, rst=%b, flag=%b", din, rst, flag);
end
endmodule

```

(3) 测试波形图：如果很多，可以提供部分波形内容；

 


(4) 显示输出(可选): 如果需要显示输出来说明模块设计的正确性;

```

VSIM 14> run -all
#          0din=0, rst=0, flag=x
#          5din=0, rst=0, flag=0
#         20din=1, rst=0, flag=0
#         30din=0, rst=0, flag=0
#         40din=1, rst=0, flag=0
#         50din=0, rst=0, flag=0
#         60din=1, rst=0, flag=0
#         70din=0, rst=0, flag=0
#         80din=1, rst=0, flag=0
#         85din=1, rst=0, flag=1
#         90din=0, rst=0, flag=1
#         95din=0, rst=0, flag=0
#        100din=1, rst=0, flag=0
#        105din=1, rst=0, flag=1
#        110din=0, rst=0, flag=1
#        115din=0, rst=0, flag=0
#        120din=1, rst=0, flag=0
#          .   .   .   .   .

```

(5) 设计说明 (可选): 如果有需要说明的部分。

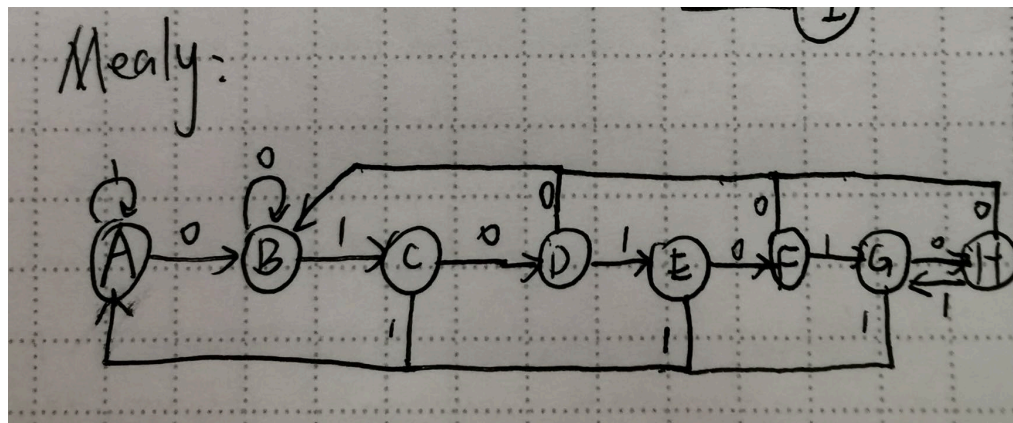

B)

Moore:

(1) 设计模块

```
`timescale 10 ns / 1 ns

module moore(
    output reg flag,
    input din, clk, rst
);

reg [3:0] state;
reg [3:0] next;

parameter A = 0;
parameter B = 1;
parameter C = 2;
parameter D = 3;
parameter E = 4;
parameter F = 5;
parameter G = 6;
parameter H = 7;
parameter I = 8;

always @(posedge clk or posedge rst)
begin
    if(rst)
        state <= A;
    else
        state <= next;
end
```

```

end

always @(*)
begin
    case (state)
        A: next <= din ? A : B;
        B: next <= din ? C : B;
        C: next <= din ? A : D;
        D: next <= din ? E : B;
        E: next <= din ? A : F;
        F: next <= din ? G : B;
        G: next <= din ? A : H;
        H: next <= din ? I : B;
        I: next <= din ? A : H;
        default: next = A;
    endcase
end

always @(posedge clk or posedge rst)
begin
    if(rst)
        flag <= 0;
    else if(state == I)
        flag<=1;
    else
        flag<=0;
    end
endmodule

```

(2) 测试模块

```

`timescale 10ns / 1ns
`include "t16_moore.v"
//`include "t16_mealy.v"

module top();
    wire flag;
    reg din,clk,rst;
    reg [11:0] data;

    // mealy mymealy(.flag(flag), .din(din), .clk(clk), .rst(rst));
    moore mymoore(.flag(flag), .din(din), .clk(clk), .rst(rst));

    initial

```

```


begin
    clk = 0;
    rst = 0;
    forever
        #5 clk = ~clk;
end

initial
begin
    data = 12'b101010101010;
    din = 0;
    repeat(12)
    begin
        #10 din = data & 1;
        data = data >> 1;
    end
    #10 $stop;
end

initial
begin
$monitor($time, "din=%b, rst=%b, flag=%b", din, rst, flag);
end
endmodule

```

(3) 测试波形图：如果很多，可以提供部分波形内容；

 

(4) 显示输出(可选)：如果需要显示输出来说明模块设计的正确性；

```

/SIM 10> Run -all
0din=0, rst=0, flag=x
5din=0, rst=0, flag=0
20din=1, rst=0, flag=0
30din=0, rst=0, flag=0
40din=1, rst=0, flag=0
50din=0, rst=0, flag=0
60din=1, rst=0, flag=0
70din=0, rst=0, flag=0
80din=1, rst=0, flag=0
90din=0, rst=0, flag=0
95din=0, rst=0, flag=1
100din=1, rst=0, flag=1
105din=1, rst=0, flag=0
110din=0, rst=0, flag=0
115din=0, rst=0, flag=1
120din=1, rst=0, flag=1
125din=1, rst=0, flag=0

```

(5) 设计说明 (可选): 如果有需要说明的部分。

