

2022 《FPGA 应用实验》实验报告

实验编号： lab 2

实验时间： 2022. 04. 01

实验名称： 计时模块设计

班级： F1903604 学号： 519021910917 姓名： 费扬

1、实验平台

采用 Xilinx 公司的 FPGA 集成开发环境 Xilinx ISE Design Suite 10.1 sp3，实验开发板为 Xilinx Spartan-3E FPGA Starter Kit。

2、实验设计要求：

使用 8 个发光二极管（LED7~LED0）作为 8 位计数器的输出显示。

(1) 使用滑动开关 SW3 控制计数器开始/停止：

- a) 当 SW3=0 时，停止计数，此时，计数器为 0，8 个 LED 都为关闭状态（缺省值为：LEDOut=8'b00000000）；
- b) 当 SW3=1 时，开始计数；

(2) 使用滑动开关 SW0，管脚 P=L13，作为设置开关，当 SW3=0 时，即，停止计数时，使用 SW0 选择计数方式：

- a) 当 SW0=0 时，8 位计数器每秒计数，从 0 到 127，循环反复。
- b) 当 SW0=1 时，计数器为两个四位计数器；
高四位：0~9，每秒计数，从 0 到 9，循环反复。
低四位：0~9，每 1/10 秒计数，从 0 到 9，循环反复。



要求，计数过程中，不可进行计数方式转换。

实验要求：

基于 FPGA 集成开发环境 Xilinx ISE 10.1 和仿真工具 ModelSim XE 6.3c：

- (1) 编写设计模块和测试台模块；
- (2) 完成行为(功能)仿真；
- (3) 完成设计实现（Implement）布局布线后仿真。

3、模块设计框图

 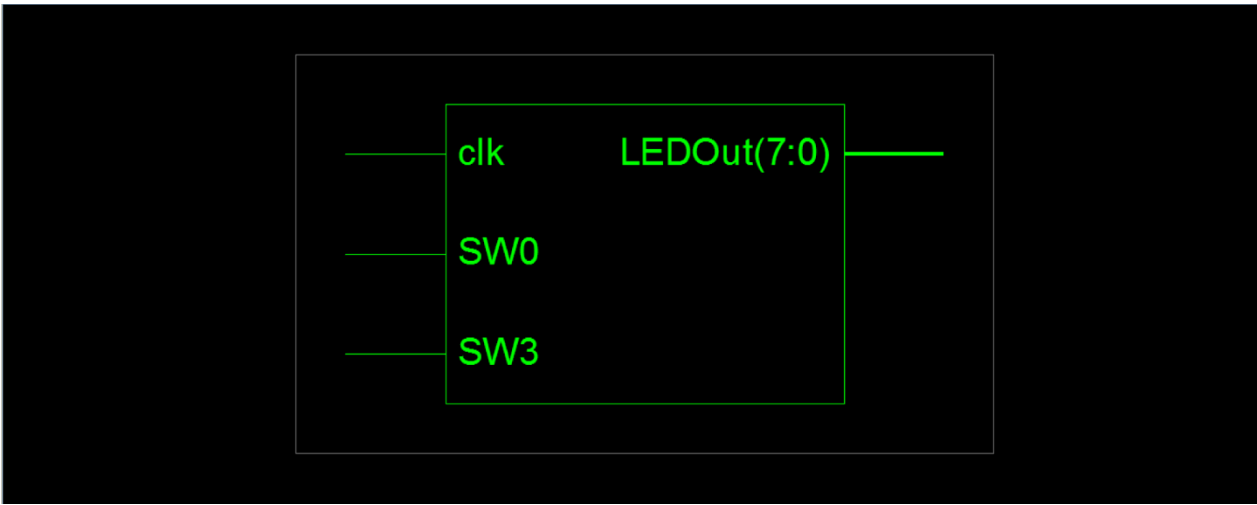

4、实验原理：

计时模块使用异步复位：

输入/输出

- 3 个输入变量：clk, SW3(rst), SW0(En)
- 1 个输出变量：LEDOut [7:0]，使用八位 LED 代表输出。
- 功能：可以通过修改 SW0 确定计数模式，关断 SW3 实现开关。

时钟分频：

板载电路上有引脚 C9 接入一个 50MHz 的时钟信号，可以通过 clock_div.v 设计 clk_10 信号以表示 100ms 等，这里设计时使用计数变量 one_ten 表示默认 clk=0.1s 与 1s 时间的转换。

测试台：

在指定时间后启动 SW3，在此之前无信号输出；在 500 个单位时长前为 SW0=1 计数模式，在之后修改 SW0=1，修改时所有信号置 0，SW3=0。

5、Verilog 模块设计

//顶层模块

//counter.v

```
`timescale 1ns/1ps;
//`include "clock_div.v"

module eight_bit_counter(
    input SW3, // rst
    input SW0, // enable
    input clk,
    output reg [7:0] LEDOut
);

//reg clk_10=1'b0;
reg [3:0] one_ten = 4'b0000;//100ms=1s
//reg[21:0]k;
```

```

//creating new clock
//always @(posedge clk)
//begin
//if (k>=2500000) //状态转换，从高电平跳到低电平，或从低电平跳到高电平
//begin
//clk_10<=~clk_10; //状态转换，从高电平跳到低电平，或从低电平跳到高电平
//k<=0;
//end
//else
//k<=k+1;
//end

always @(posedge clk or negedge SW3)
begin

    //SW3 == 0, stop
    if(!SW3) begin
        //initial parameter
        LEDOut <= 8'b0;
        //one_ten <= 1'd0;
    end

    //SW3 == 1, run
    else begin

        //SW0 == 0
        if(!SW0) begin
            if (one_ten < 4'b1001) begin one_ten <= one_ten+4'b0001; end
            else begin
                one_ten <= 4'b0000;
                if(LEDOut>=8'b0111_1111) begin LEDOut <= 8'b0; end
                else begin LEDOut <= LEDOut+8'b0000_0001; end
            end
        end

        //SW0 == 1
        else begin

```

```

        if (LEDOut [3:0] < 4'b1001) begin LEDOut [3:0] <= LEDOut [3:0] +4'b0001; end
        else begin LEDOut [3:0] <= 4'b0000; end

        if(one_ten < 4'b1001) begin one_ten <= one_ten+4'b0001; end
        else begin
            one_ten <=4'b0000;
            if(LEDOut [7:4] >= 4'b1001) begin LEDOut [7:4] <= 4'b0000; end
            else begin LEDOut [7:4] <= LEDOut [7:4] + 4'b0001; end

            end
        end
    end
end

endmodule

```

//引脚约束

//counter.ucf

```

NET "SW0" LOC = "L13" | IOSTANDARD = LVTTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8;
NET "clk" LOC = "C9" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SW3" LOC = "L14" | IOSTANDARD = LVTTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8;
NET "LEDOut<7>" LOC = "F9" | IOSTANDARD = LVTTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8;
NET "LEDOut<6>" LOC = "E9" | IOSTANDARD = LVTTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8;
NET "LEDOut<5>" LOC = "D11" | IOSTANDARD = LVTTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8;
NET "LEDOut<4>" LOC = "C11" | IOSTANDARD = LVTTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8;
NET "LEDOut<3>" LOC = "F11" | IOSTANDARD = LVTTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8;
NET "LEDOut<2>" LOC = "E11" | IOSTANDARD = LVTTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8;
NET "LEDOut<1>" LOC = "E12" | IOSTANDARD = LVTTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8;
NET "LEDOut<0>" LOC = "F12" | IOSTANDARD = LVTTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8;

```

//test_bench

//tb_counter.v

```

`timescale 1ns/1ps;
`include "counter.v"

```

```

module tb_counter;

```

```

// Inputs

```

```

reg clk, SW3, SW0;

// Outputs
wire [7:0] LEDOut;

initial begin SW3 = 1'b0; #100 SW3 = 1'b1; end
//initial begin SW0 = 0; forever #100 SW0 = ~SW0; end

initial begin clk = 0; forever #1 clk=~clk; end

initial begin
    SW0 = 1;
    #500 SW0 = ~SW0;
end

eight_bit_counter uut(
    .SW3(SW3),
    .SW0(SW0),
    .clk(clk),
    .LEDOut(LEDOut)
);

initial
#30000 $stop;


initial
$monitor("time=%d, ledout=%b", $time, LEDOut);

endmodule

```

6、试验仿真结果和分析

如图：功能仿真中，正确输出：

 


显示输出


解释：起初 SW3=0，不启动，无输出；
SW3=1 后，启动时 SW0=1，按第二种计数方式执行，前四位与后四位分别计数；
指定时间后，关断 SW0，修改为 SW3=1，继续执行，此时 0-127 计数。

```
VSIM 59> run 800000
# time=          0,ledout=00000000
# time=        101,ledout=00000001
# time=        103,ledout=00000010
# time=        105,ledout=00000011
# time=        107,ledout=00000100
# time=        109,ledout=00000101
# time=        111,ledout=00000110
# time=        113,ledout=00000111
# time=        115,ledout=00001000
# time=        117,ledout=00001001
# time=        119,ledout=00010000
# time=        121,ledout=00010001
# time=        123,ledout=00010010
# time=        125,ledout=00010011
# time=        127,ledout=00010100
# time=        129,ledout=00010101
# time=        131,ledout=00010110
# time=        133,ledout=00010111
# time=        135,ledout=00011000
# time=        137,ledout=00011001
# time=        139,ledout=00100000
# time=        141,ledout=00100001
# time=        143,ledout=00100010
# time=        145,ledout=00100011
# time=        147,ledout=00100100
# time=        149,ledout=00100101
# time=        151,ledout=00100110
# time=        153,ledout=00100111
# time=        155,ledout=00101000
# time=        157,ledout=00101001
# time=        159,ledout=00110000
# time=        161,ledout=00110001
# time=        163,ledout=00110010
# time=        165,ledout=00110011
# time=        167,ledout=00110100
# time=        169,ledout=00110101
# time=        171,ledout=00110110
# time=        173,ledout=00110111
# time=        175,ledout=00111000
# time=        177,ledout=00111001
# time=        499,ledout=00000000
# time=        519,ledout=00000001
# time=        539,ledout=00000010
# time=        559,ledout=00000011
# time=        579,ledout=00000100
# time=        599,ledout=00000101
# time=        619,ledout=00000110
# time=        639,ledout=00000111
# time=        659,ledout=00001000
# time=        679,ledout=00001001
# time=        699,ledout=00001010
# time=        719,ledout=00001011
# time=        739,ledout=00001100
# time=        759,ledout=00001101
# time=        779,ledout=00001110
# time=        799,ledout=00001111
```

在对应时刻显示计时器输出的情况 (左 SW0=1 右 SW0=0)

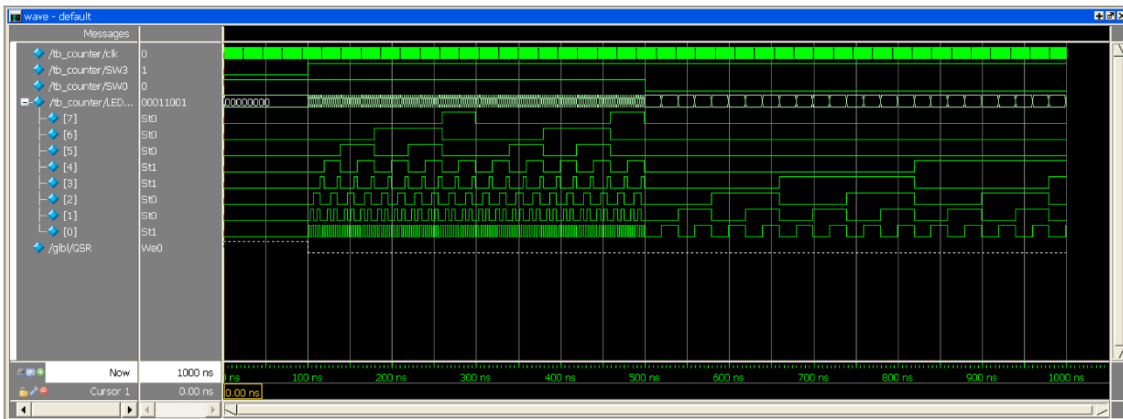

后仿真，延时输入信号

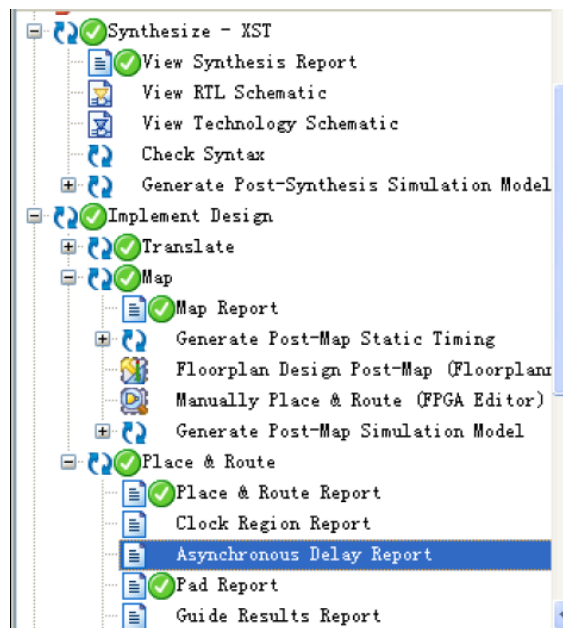

执行仿真和实现之后的全仿真过程